

Tema 5. Fundamentos de electrónica digital


5.1. Parámetros característicos de una familia lógica

5.2. Puertas lógicas con MOSFET's

5.1. Características de las familias lógicas

5.2.1. Características de transferencia estáticas


- Símbolo del Inversor lógico digital:

 

| V_i | V_o |
|-------|-------|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

- Para un **inversor ideal**: la transición desde el estado alto al bajo es abrupta, V_{OH} representa el **1** lógico y V_{OL} el **0** lógico.


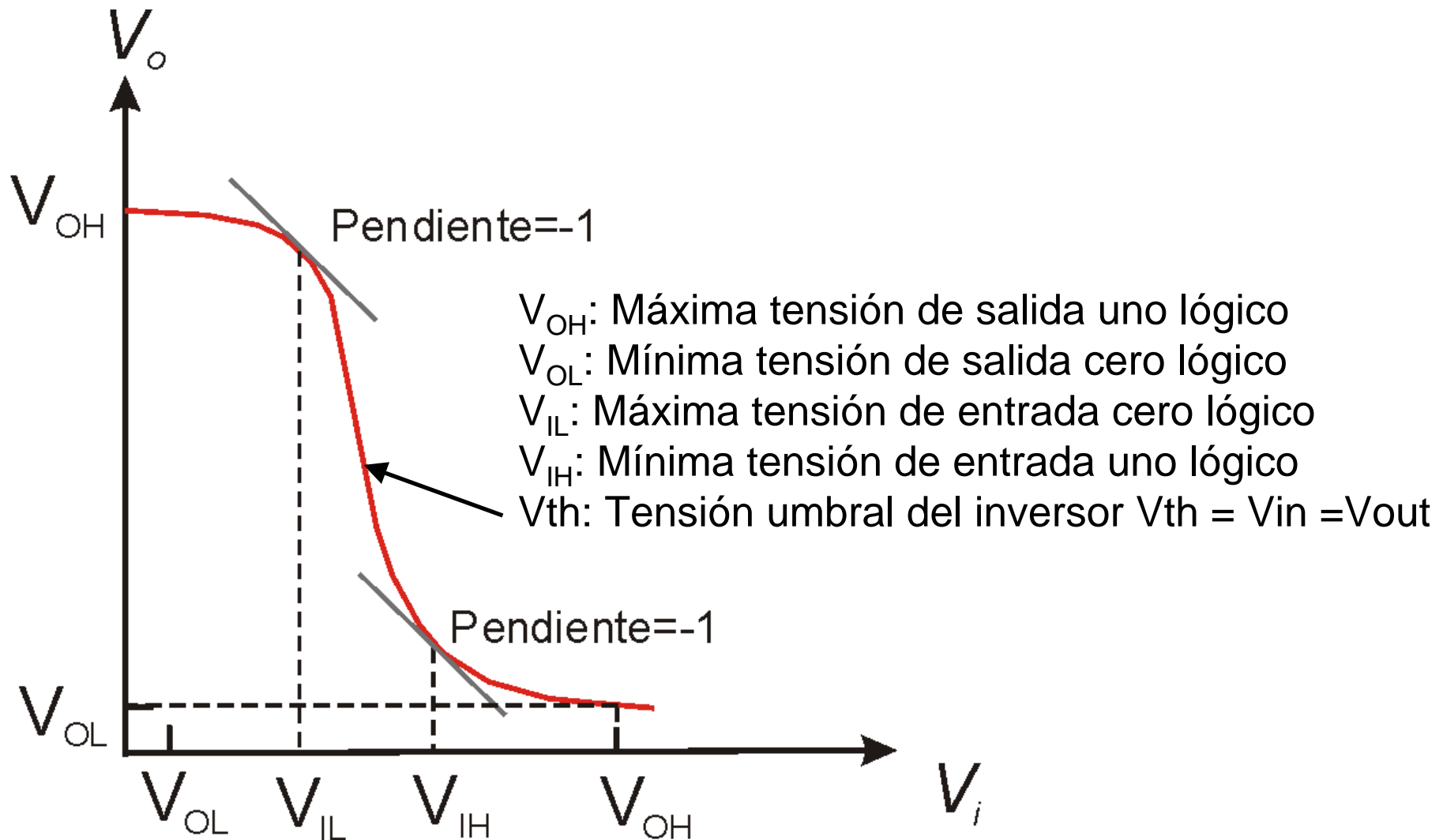
■ Característica de transferencia de un **inversor real**



Márgenes de ruido:

Margen de ruido alto: $NM_H = V_{OH} - V_{IH}$

  Margen de ruido bajo: $NM_L = V_{IL} - V_{OL}$



- Es necesario que $V_{OL} < V_{IL}$ y $V_{IH} < V_{OH}$ para asegurar que el nivel de salida de una puerta lógica es un nivel de entrada apropiado para una segunda puerta

Característica de entrada: FAN IN


- Número máximo de puertas que se pueden conectar a la entrada sin estropear el funcionamiento.
- Si se excede este valor la puerta lógica producirá una salida es un estado indeterminado o incorrecto.
- La señal de entrada puede resultar deteriorada por la carga excesiva.

Característica de salida: FAN OUT

- Numero máximo de puertas que se pueden conectar a la salida de la puerta.

Características de transferencia dinámicas

- Debido a la no idealidad del inversor básico, las transiciones entre los estados alto y bajo, cuando la señal de entrada es un pulso, no son instantáneas, sino graduales debido a las capacidades parásitas de los dispositivos.
- Se pueden definir algunos tiempos característicos para cuantificar el retardo producido por dichas capacidades:
 - **tiempo de caída** t_f variación del 90% al 10% de la salida
 - **tiempo de subida** t_r variación del 10% al 90% de la salida
 - **tiempo de propagación alto bajo** t_{PLH}
 - **tiempo de propagación bajo alto** t_{PHL}
 - **tiempo de propagación de la puerta** $t_p = 0.5 (t_{PHL} + t_{PLH})$

 

5.2 Tecnologías MOS y CMOS

Lógica MOS

Inversor MOS

Puertas NOR y NAND

Lógica CMOS

Inversor CMOS


Puertas NOR y NAND

Lógica MOS

- Es una de las cuatro tecnologías más utilizadas para hacer circuitos digitales.
- Permite implementar con una mayor densidad:
 - Cada transistor NMOS utilizado ocupa un espacio inferior al de los bipolares.
 - Simplicidad de la topología.
- Para entender el funcionamiento de esta lógica conviene ver el NMOS como interruptor.

Inversor NMOS

 - El NMOS driver funciona como interruptor:




$$V_i = V_{GS}, \quad V_o = V_{DS}$$

- La carga puede ser:
 - Resistencia
 - NMOS en deplexión
 - NMOS en enriquecimiento


$$1) \text{ Si } V_i = 0 \text{ lógico} \Rightarrow V_{GS} < V_t \Rightarrow I_D \approx 0 \Rightarrow \boxed{V_o = 1 \text{ lógico}}$$

Interruptor abierto

 

$$2) \text{ Si } V_i = 1 \text{ lógico} \Rightarrow V_{GS} > V_t \Rightarrow I_D \neq 0 \Rightarrow \boxed{V_o = 0 \text{ lógico}}$$


Interruptor cerrado

 

$$\text{Si } V_{DS} < V_{GS} - V_t \text{ lineal} \Rightarrow I_D = k \left[(V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$\text{Si } V_{DS} > V_{GS} - V_t \text{ sat.} \Rightarrow I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_t)^2$$

❑ Inversor NMOS con resistencia de carga

 

$$V_i = V_{GS}, \quad V_o = V_{DS}$$

Análisis del inversor

1) Si $V_i = V_{GS} < V_t \Rightarrow$ NMOS OFF \Rightarrow

$$I_D \approx 0 \Rightarrow \boxed{V_o = V_{DD} = V_{OH}}$$

2) Si $V_i = V_{GS} > V_t$

2.a) NMOS en Saturación

2.b) NMOS en Lineal

2.a) Si $V_i = V_{GS} > V_t$ (sólo un poco mayor y suponiendo que inicialmente $V_o = V_{DD}$)

$$\Rightarrow \text{NMOS ON} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} V_o > V_i - V_t \\ V_{DS} > V_{GS} - V_t \end{array} \right\} \Rightarrow \text{NMOS Sat.}$$

$$I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_t)^2 = \frac{V_{DD} - V_o}{R_D} \Rightarrow \boxed{V_o = V_{DD} - \frac{k \cdot R_D}{2} (V_i - V_t)^2}$$

2.b) Si V_i aumenta $\Rightarrow V_o$ disminuye hasta que $V_o = V_i - V_t$

$$\Rightarrow \text{en este instante NMOS Lineal} \left\{ \begin{array}{l} V_o < V_i - V_t \\ V_{DS} < V_{GS} - V_t \end{array} \right\}$$

Calculo de la tensión V_{OL}

Igualamos la corriente que pasa por la resistencia con la corriente que pasa por el NMOS

$$I_D = k \left[(V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] = \frac{V_{DD} - V_o}{R_D}$$

$$V_o = \frac{1 + k \cdot R_D (V_i - V_t)}{k \cdot R_D} - \frac{\sqrt{1 + k \cdot R_D (V_i - V_t)^2 - 2 \cdot k \cdot R_D \cdot V_{DD}}}{k \cdot R_D}$$


$$V_{OL} = V_o \quad (V_i = V_{OH} = V_{DD})$$

Para R_D grande V_{OL} pequeño


Nos interesa un V_{OL} pequeño

Con R_D grandes: \Rightarrow potencias disipadas pequeñas
 \Rightarrow problema de integración

 Función de transferencia NMOS con resistencia de carga



 □ Inversor NMOS con carga de enriquecimiento




$$M_1: V_{GS} = V_{DS} \Rightarrow V_{DS} > V_{GS} - V_t$$

Si conduce siempre lo hace en saturación :

$$\begin{aligned} I_{D1} &= \frac{k_1}{2} (V_{GS} - V_{t1})^2 = \\ &= \frac{k_1}{2} (V_{DD} - V_o - V_{t1})^2 \end{aligned}$$

$$M2: V_{DS} = V_o \Rightarrow V_{GS} = V_i$$

 
Función de transferencia NMOS con carga en enriquecimiento



Comparamos con inversor con R_D :

- Ventaja: ocupa menos área.
- Inconveniente: V_{OH} es menor

❑ Inversor NMOS con carga en deplexión

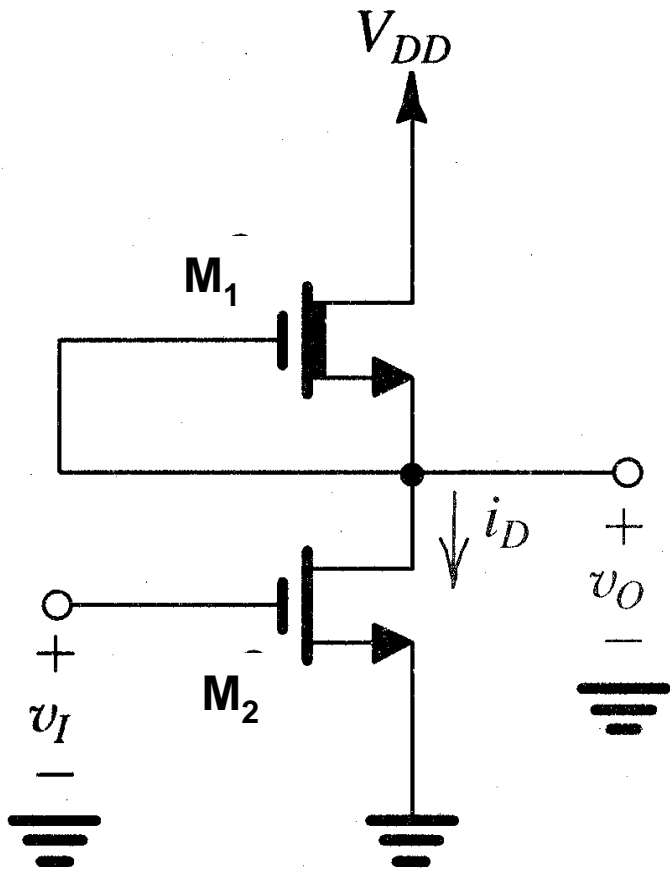

M_1 : $V_{GS} = 0 > V_{t1} \Rightarrow M_1$ siempre ON

– Si $V_{DS} > -V_{t1} \Rightarrow$ Saturación

$$I_{D1} = \frac{k_1}{2} (-V_{t1})^2$$

– Si $V_{DS} < -V_{t1} \Rightarrow$ Lineal:

$$I_{D1} = \left[(-V_{t1})(V_{DD} - V_o) - \frac{1}{2}(V_{DD} - V_o)^2 \right]$$

M_2 : $V_{DS} = V_{t2} \Rightarrow V_{DS} = V_o$

Análisis del inversor

I) Si $V_i < V_{t2} \Rightarrow M_2 \text{ OFF} \Rightarrow I_{D2} = 0 \Rightarrow I_{D1} = 0$

Si M_1 saturado $I_{D1} = \frac{k_1}{2}(-V_{t1})^2 \neq 0 \Rightarrow M_1 \text{ lineal}$

$$I_D = k_1 \left[-V_{t1}(V_{DD} - v_o) - \frac{(V_{DD} - v_o)^2}{2} \right] = 0$$


para que se cumpla $I_D = 0 \Rightarrow \boxed{V_o = V_{DD}}$

II) III) y IV) Si $V_i > V_{t2} \Rightarrow M_2 \text{ ON}$

- primero M_2 en saturación,

- luego si V_i aumenta, V_o disminuye y M_2 lineal

 Función de transferencia NMOS con carga en deplexión




Problema lógicas NMOS: Consumo potencia estática

Puertas NOR y NAND

- Sabiendo la filosofía del interruptor es muy fácil analizar y construir cualquier función lógica con NMOS


Puerta NAND

 

- La salida será 0 sólo cuando ambas entradas estén a 1.
- Tabla de verdad:

| A | B | V _o |
|---|---|----------------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Puertas NOR

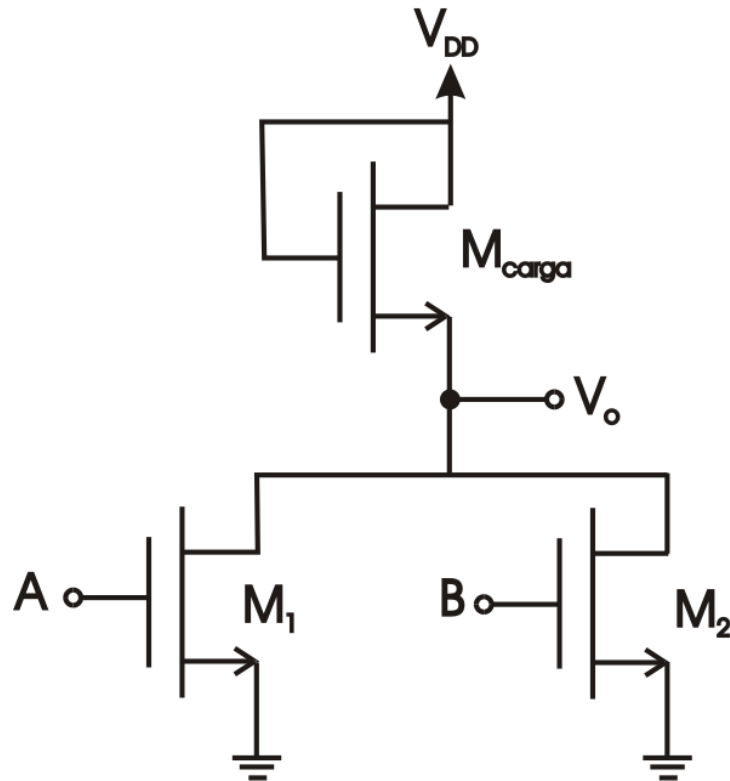

- La salida será 0 sólo cuando ambas entradas estén a 0.
- Tabla de verdad:

| A | B | V_o |
|---|---|-------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

- **REGLA:** Vemos cuando queremos la salida a 0 y se coloca la red NMOS adecuada teniendo en cuenta que multiplicar es colocar transistores en serie y sumar es colocarlos en paralelo.

Lógica CMOS

Lógica con transistores NMOS y PMOS

Con esta construcción se pretende que el consumo de potencia sea reducido.


Esto se consigue gracias a que cuando el transistor NMOS conduce, el PMOS está en corte y viceversa.

Ventajas:

- Consumo de potencia estática nulo
- Gran FAN OUT
- Grandes Márgenes de Ruido $V_{OH}=V_{DD}$ y $V_{OL}=0$

Desventaja: mayor numero de transistores

Inversor CMOS

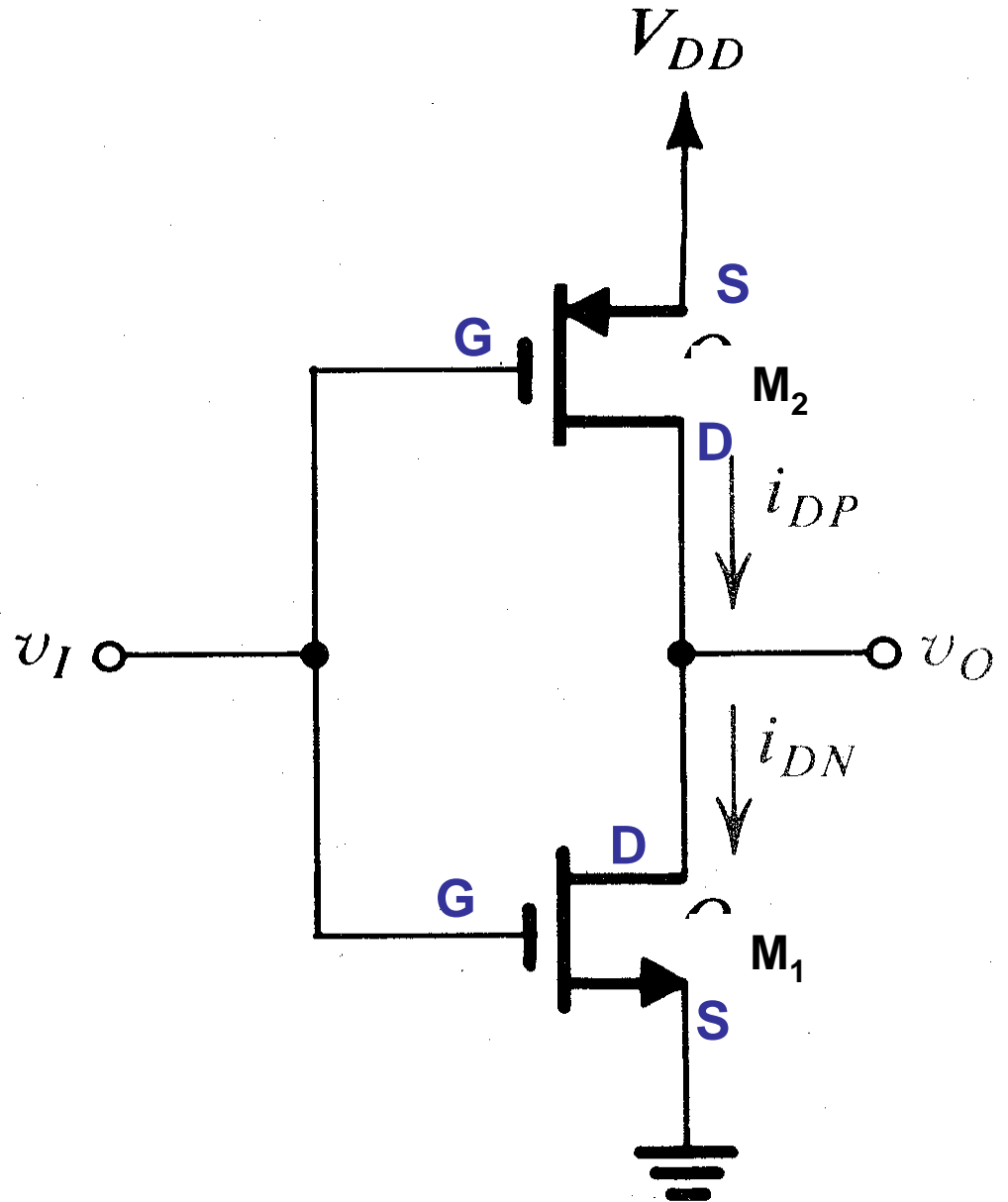

M_2 :

$$\left. \begin{array}{l} V_{GS} = V_i - V_{DD} \\ V_{DS} = V_o - V_{DD} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} M_2 \text{ OFF si } V_{GS} > V_{tp} \Rightarrow V_i - V_{DD} > V_{tp} \Rightarrow V_i > V_{DD} + V_{tp} \\ M_2 \text{ ON si } V_i \leq V_{DD} + V_{tp} \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} M_2 \text{ Lineal si } V_{DS} > V_{GS} - V_{tp} &\Rightarrow V_o - V_{DD} > V_i - V_{DD} - V_{tp} \Rightarrow \\ &\Rightarrow V_i < V_o + V_{tp} \end{aligned}$$

$$I_D = k_p \left[(V_i - V_{DD} - V_{tp})(V_o - V_{DD}) - \frac{1}{2}(V_o - V_{DD})^2 \right]$$

$$M_2 \text{ Saturación si } V_{DS} \leq V_{GS} - V_{tp} \Rightarrow V_i \geq V_o + V_{tp}$$

$$I_D = \frac{k_p}{2} (V_i - V_{DD} - V_{tp})^2$$

M_1 :

$$\left. \begin{array}{l} V_{GS} = V_i \\ V_{DS} = V_o \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} M_2 \text{ OFF si } V_{GS} < V_{tn} \Rightarrow V_i < V_{tn} \\ M_2 \text{ ON si } V_{GS} > V_{tn} \Rightarrow V_i > V_{tn} \end{array} \right\}$$


M_1 Lineal si $V_{DS} < V_{GS} - V_{tn} \Rightarrow V_o < V_i - V_{tn} \Rightarrow V_i > V_o + V_{tn}$

$$I_D = k_n \left[(V_i - V_{tn}) V_o - \frac{1}{2} V_o^2 \right]$$

M_2 Saturación si $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{tn} \Rightarrow V_o \geq V_i - V_{tn} \Rightarrow V_i \leq V_o + V_{tn}$

$$I_D = \frac{k_n}{2} (V_i - V_{tn})^2$$

Función de transferencia CMOS

 

- I:** M_1 OFF
 M_2 LINEAL
- II:** M_1 SAT
 M_2 LINEAL
- III:** M_1 SAT
 M_2 SAT
- IV:** M_1 LINEAL
 M_2 SAT
- V:** M_1 LINEAL
 M_2 OFF

Tensión umbral del inversor CMOS

Igualando las corrientes del NMOS y PMOS, los dos están en saturación:

$$V_{th} = \frac{V_{DD} + V_{tp} + V_{tn} \sqrt{\frac{k_n}{k_p}}}{1 + \sqrt{\frac{k_n}{k_p}}}$$

CMOS simétrico $V_{th} = V_{DD}/2$ Cuando $V_{tn} = |V_{tp}|$ y $k_n = k_p$

7.2.2. Puertas NAND y NOR


- La idea es similar a la de la lógica NMOS.
- Cuando queremos sintetizar una función:
 - vemos los 0 que tiene e implementamos con la red de NMOS la NOT de la función que queremos,
 - colocar una red de transistores PMOS en la carga con una topología complementaria a la de los NMOS:

Red NMOS: x: NMOS en serie +: NMOS en paralelo

Red PMOS: x: PMOS en paralelo +: PMOS en serie

- Cuando queremos obtener la función lógica que implementa un circuito:
 - ver los NMOS y los PMOS como interruptores,
 - para cada combinación de entradas se ve si hay un camino hasta tierra o si es hacia la fuente, sabiendo que por la topología de esta lógica siempre va a sólo uno de los dos.


Puerta NAND

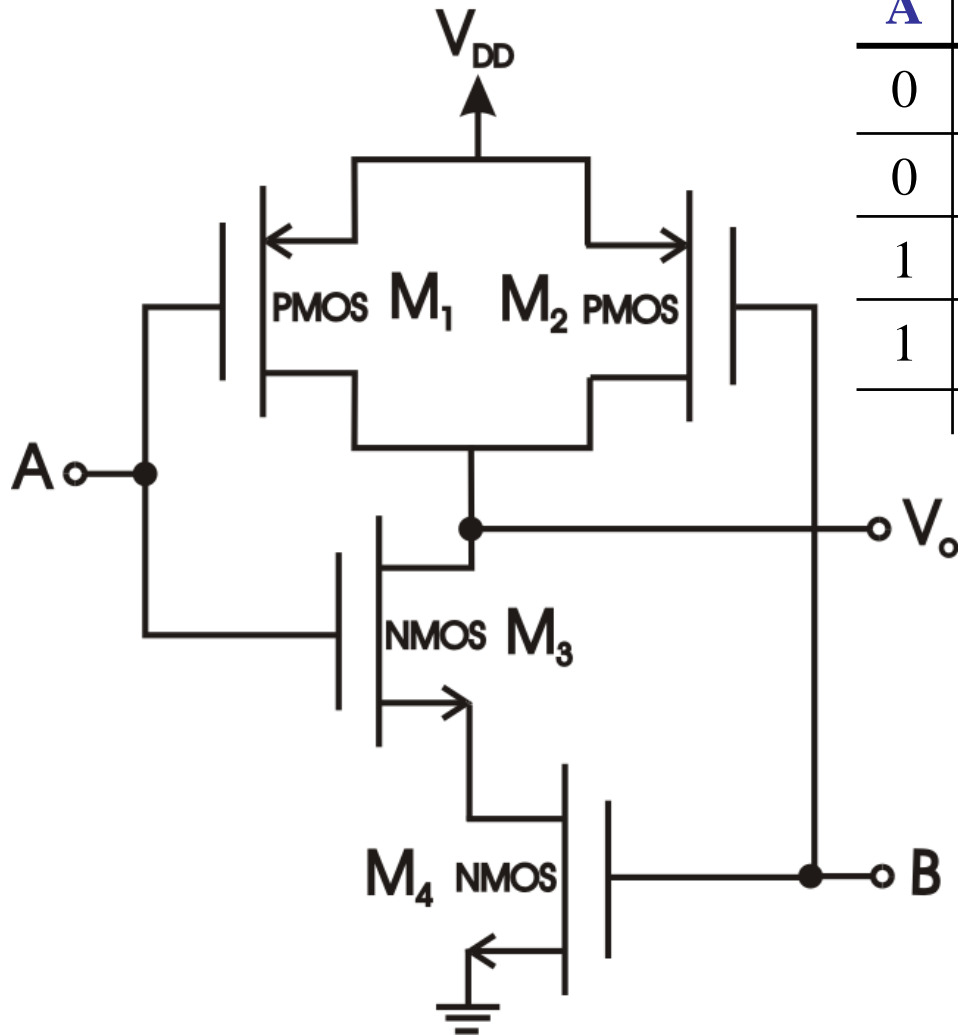

| A | B | M_1 | M_2 | M_3 | M_4 | V_o |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | ON | ON | OFF | OFF | 1 |
| 0 | 1 | ON | OFF | OFF | ON | 1 |
| 1 | 0 | OFF | ON | ON | OFF | 1 |
| 1 | 1 | OFF | OFF | ON | ON | 0 |

$$V_o = \overline{A \cdot B}$$

Puerta NOR

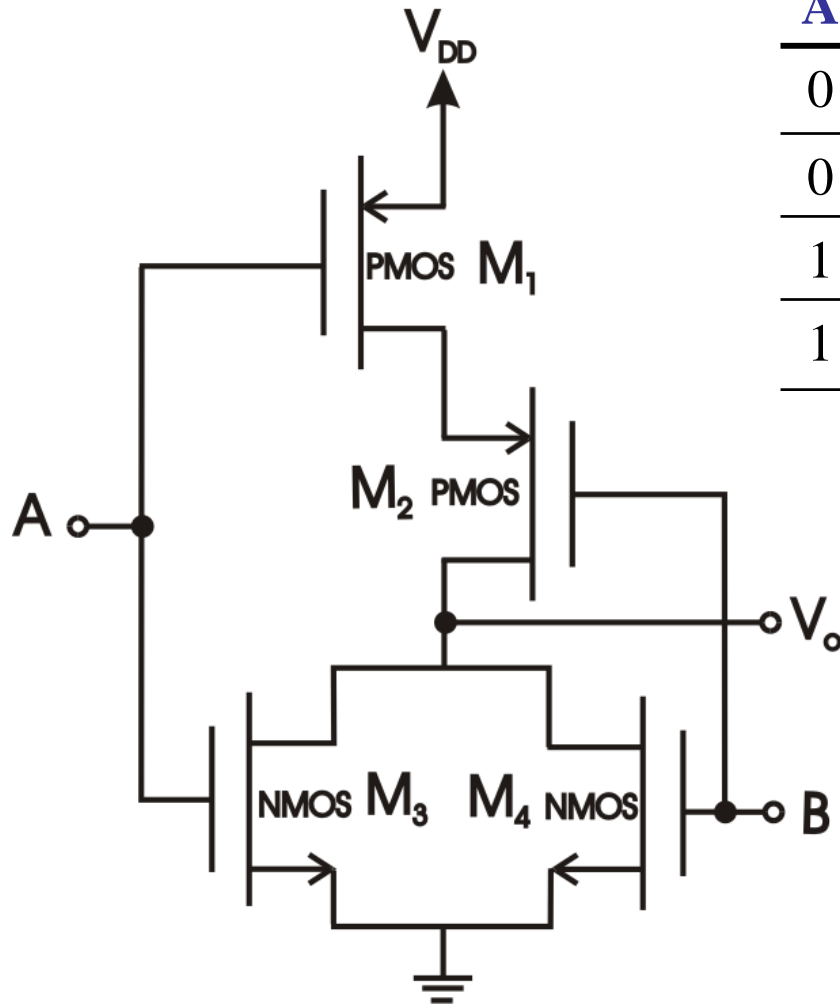

| A | B | M_1 | M_2 | M_3 | M_4 | V_o |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | ON | ON | OFF | OFF | 1 |
| 0 | 1 | ON | OFF | OFF | ON | 0 |
| 1 | 0 | OFF | ON | ON | OFF | 0 |
| 1 | 1 | OFF | OFF | ON | ON | 0 |

$$V_o = \overline{A + B}$$